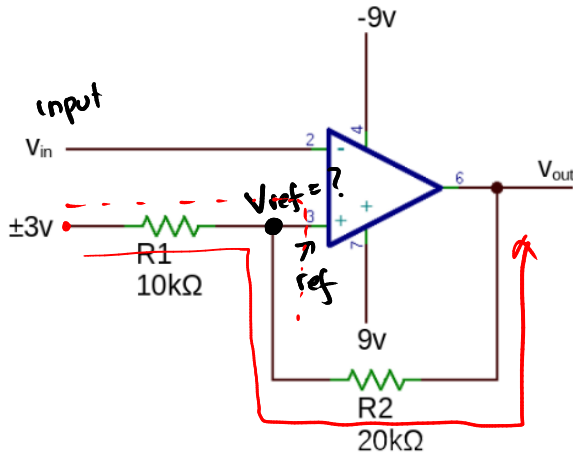



PEMBAHASAN SOAL UTS

(Sub-CPMK 1: 20 Poin)

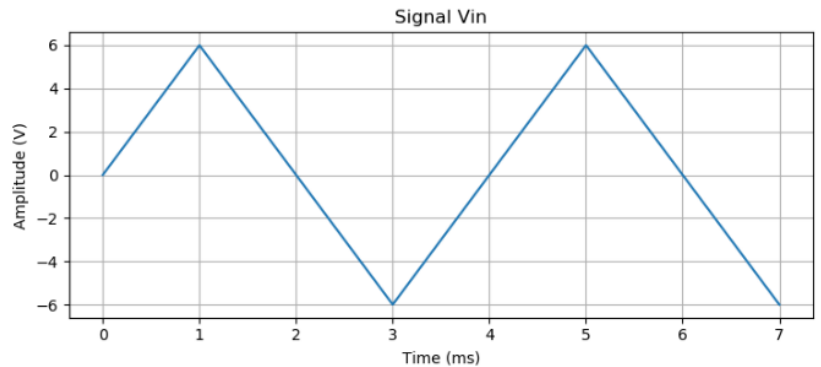1. Diberikan rangkaian op-amp sebagai komparator, tentukan! (NIM genap gunakan +3V, NIM ganjil gunakan -3V)



- Upper threshold!
- Lower threshold!
- Sketsa V_{out} ketika diberikan V_{in}



(a)

NIM Genap
(+3V)

$$I_{R1} = I_{R2}$$

$$\frac{(+3 - V_{ref})}{R_1} = \frac{V_{ref} - V_{out}}{R_2}$$

$$3 - V_{ref} = (V_{ref} - V_{out}) \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

$$3 - V_{ref} = V_{ref} \cdot \frac{R_1}{R_2} - V_{out} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

$$3 + V_{out} \cdot \frac{R_1}{R_2} = V_{ref} + V_{ref} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

$$3 + V_{out} \frac{R_1}{R_2} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

$$V_{ref} = \frac{3 + V_{out} \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

at the $V_{out} = +V_{sat} = +9V \rightarrow$ upper threshold =

$$\frac{3 + 9 \cdot \frac{10k}{20k}}{1 + \frac{10k}{20k}} = \frac{3 + 4.5}{1 + 0.5} = \frac{7.5}{1.5} = 5V$$


(a) upper threshold = 5 Volt

utk $V_{out} = -V_{sat} = -9$ volt \rightarrow lower threshold


$$\text{lower threshold} = \frac{3 + V_{out} \cdot \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

$$= \frac{3 - 9 \cdot \frac{10k}{20k}}{1 + \frac{10k}{20k}} = \frac{3 - 4.5}{1.5} = -\frac{1.5}{1.5}$$

(b) lower threshold = -1 Volt

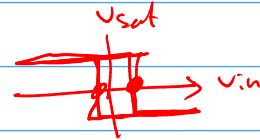


(c)

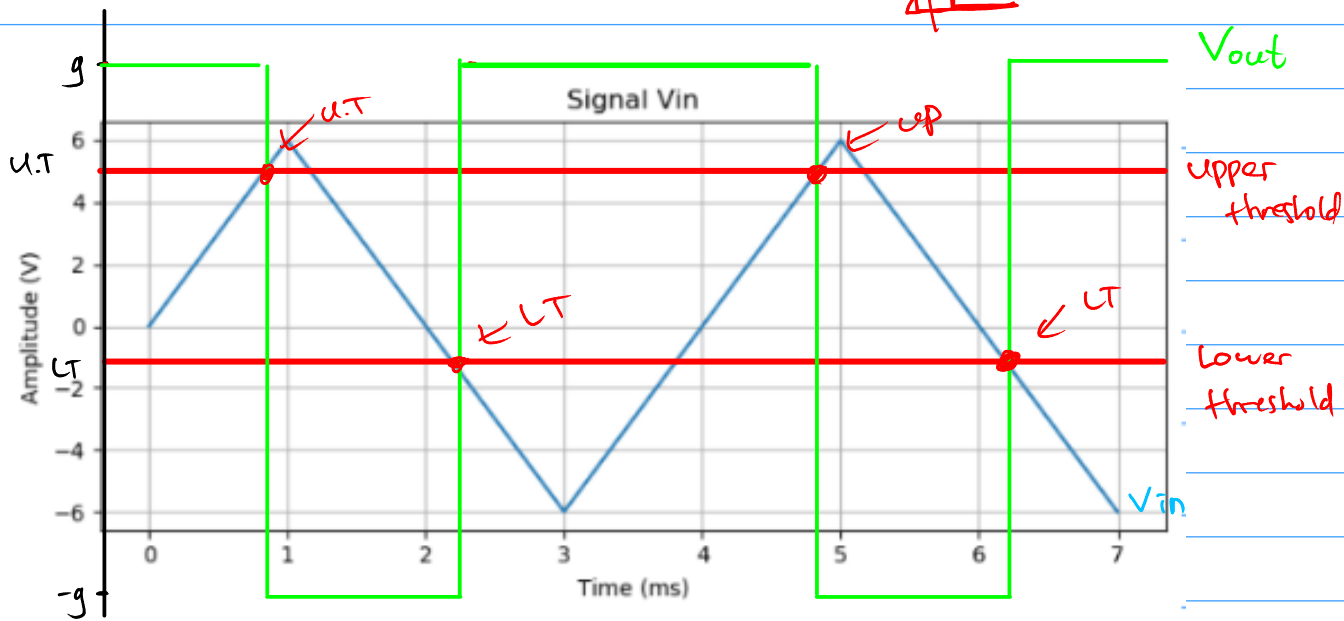


(Sub-CPMK 2: 20 Poin)

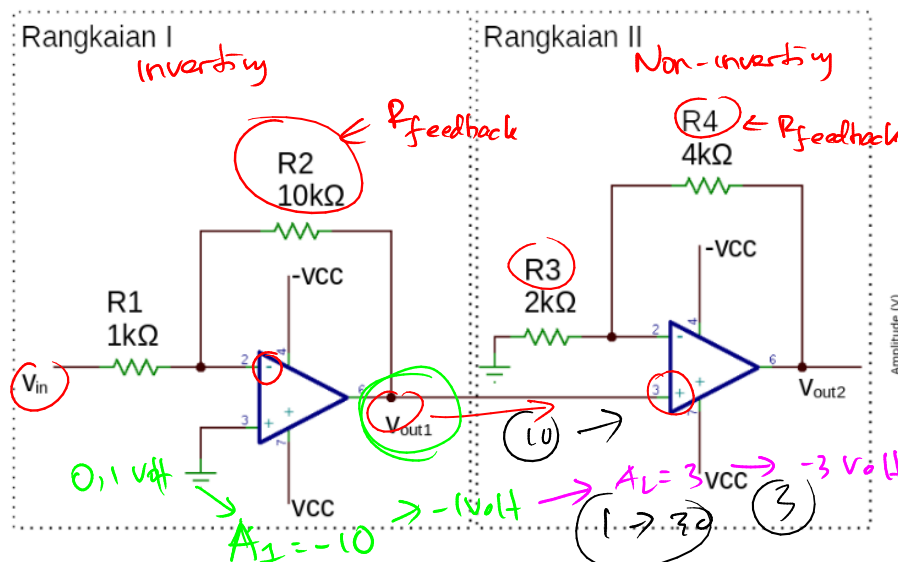2. Diberikan rangkaian op-amp sebagai penguat, tentukan!



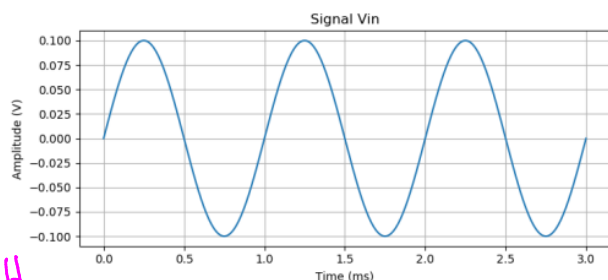- penguatan rangkaian I!
- penguatan rangkaian II!
- penguatan total!
- Sketsa V_{out1} dan V_{out2} ketika diberikan V_{in}



(a) Penguatan Rangkaian I \rightarrow Op Amp Inverting

$$A_1 = -\frac{R_f}{R_i} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{10k}{1k} = -10$$


\leftarrow perubahan fase -180°

(b) Penguatan Rangkaian II \rightarrow Op amp non-inverting

$$A_2 = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) = \left(1 + \frac{4k}{2k}\right) = (1 + 2) = 3$$

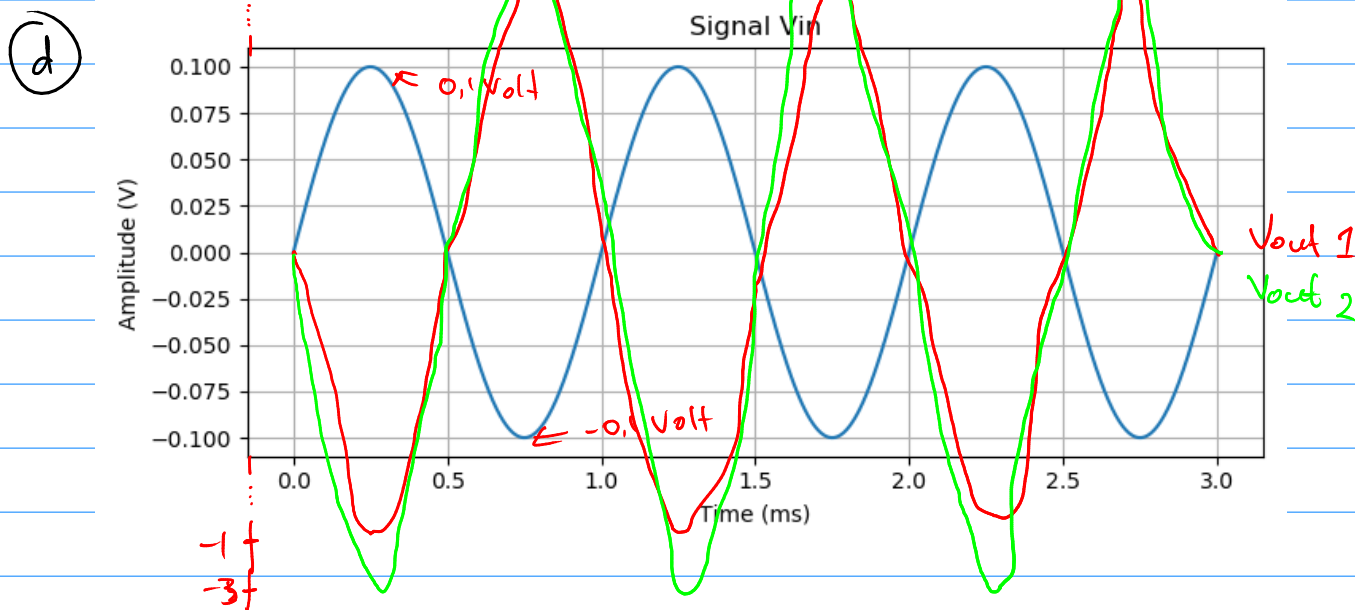(c) Penguatan Total = ?

$$A_T = A_1 \cdot A_2 = (-10) \cdot 3 = -30$$




(Sub-CPMK 2: 20 Poin)

3. Diberikan rangkaian VCIS sebagai berikut, tentukan!

- a. V_A !
- b. I_{out} !
- c. V_{RL} !

= Voltage Controlled Current Source

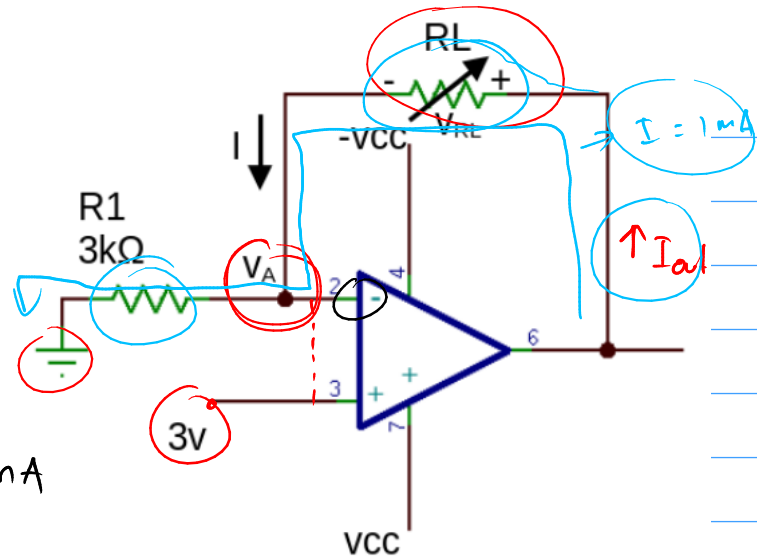

(a) $V_A = 3 \text{ Volt}$

(b) $I_{out} = \frac{V_A}{3k\Omega} = \frac{3V}{3k\Omega} = 1 \text{ mA}$

(c) $V_{RL} = I_{RL} \cdot R_L = 1 \text{ mA} \cdot R_L = R_L \text{ mV} = R_L \cdot 10^{-3} \cdot \text{Volt}$


(Sub-CPMK 2: 20 Poin)

= Current Controlled Voltage Source

4. Diberikan rangkaian ICVS sebagai berikut, tentukan!

- a. V_A !
- b. I !
- c. V_{RL} !



(CCVS)

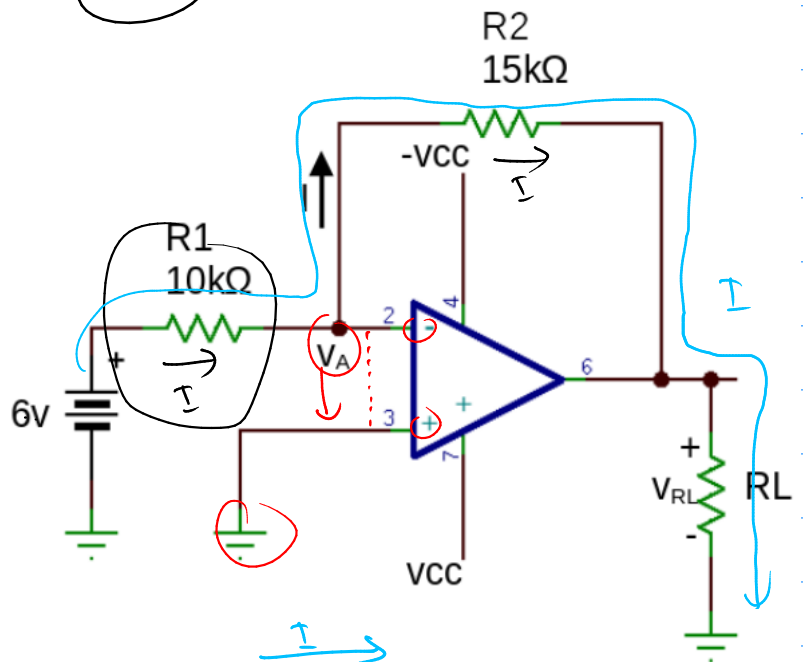

(a) $V_A = 0 \text{ Volt}$

(b) $I = \frac{V}{R} = \frac{6}{10k} = 0.6 \text{ mA}$

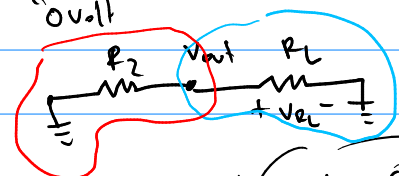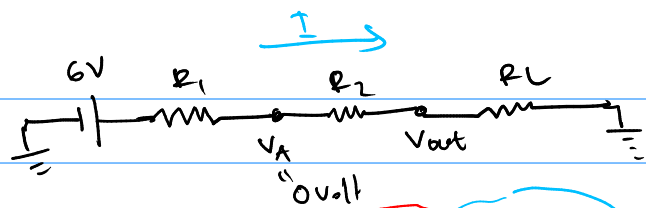(c) $V_{RL} = I \cdot R_L$
 $= 0.6 R_L \text{ mV}$




$V_{RL} = V_{out} = V_{R2} = I \cdot R_2 = 0.6 \cdot 15k\Omega$
 $V_{RL} = 9 \text{ kV}$

Upward - 0


(Sub-CPMK 2: 20 Poin)

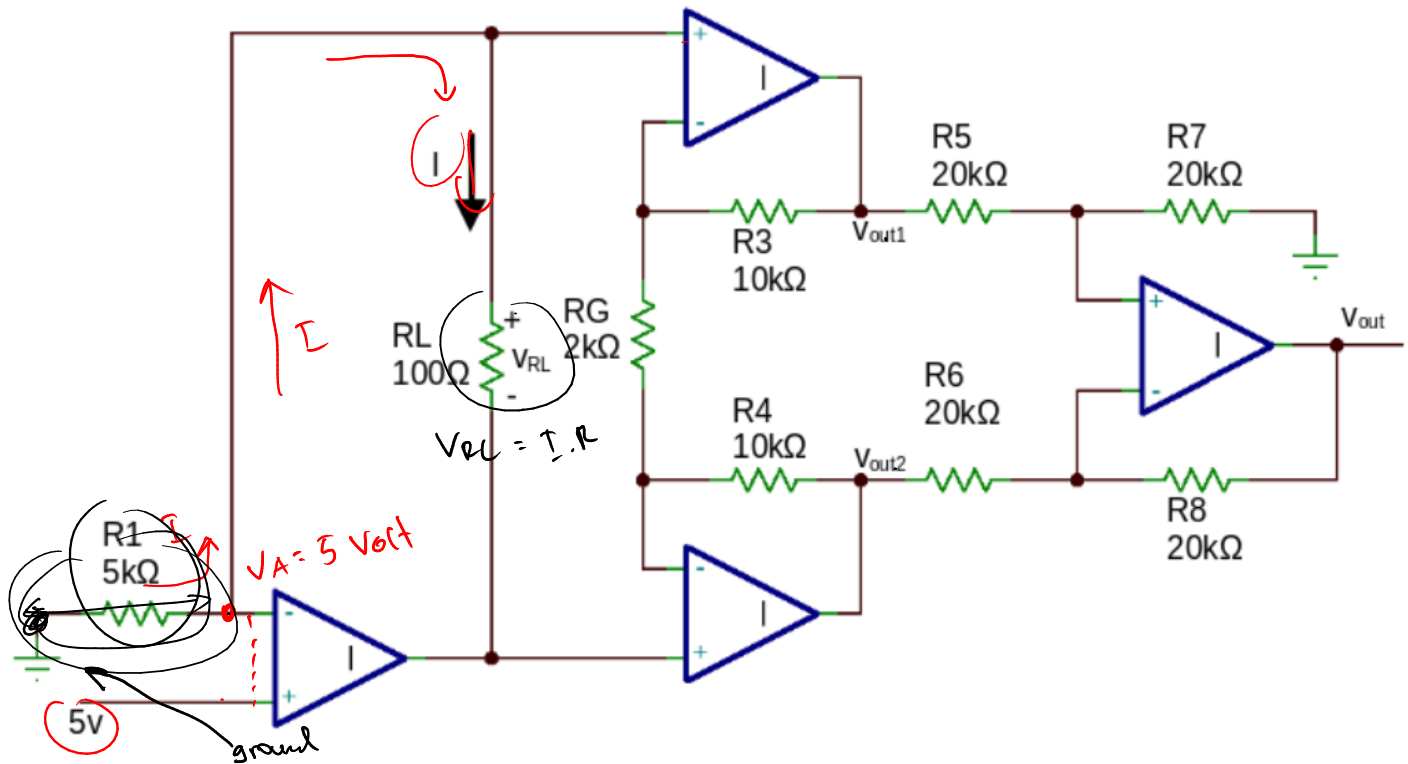5. Diberikan rangkaian antarmuka sensor menggunakan op-amp (skematik rangkaian di halaman berikutnya), tentukan!
- I !
 - V_{RL} !
 - V_{out1} dan V_{out2} !
 - V_{out} !



(a) $I = \frac{0 - V_A}{R_1} = \frac{-5V}{5k\Omega} = -1mA$

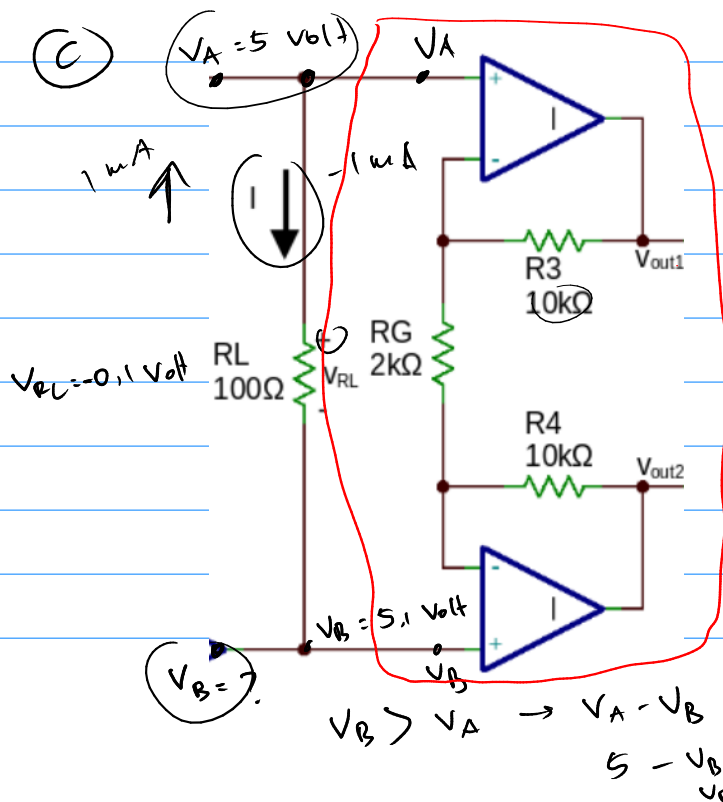(b) $V_{RL} = I \cdot R_L = -1mA \cdot 100\Omega = -100mV = -0.1V$



$$\begin{aligned} V_{out1} &= \left(\frac{R_3}{R_5} + 1 \right) V_A - \frac{R_4}{R_6} V_B \\ &= \left(\frac{10k}{2k} + 1 \right) 5 - \frac{10k}{2k} \cdot 5.1 \\ &= (5 + 1) 5 - 5 \cdot 5.1 \\ &= 6 \cdot 5 - 5 \cdot 5.1 \\ &= 30 - 25.5 \\ V_{out1} &= 4.5V \end{aligned}$$


$$V_{out2} = -\frac{R_3}{R_6} \cdot V_A + \left(\frac{R_4}{R_6} + 1\right) V_B = -\frac{10k}{2k} \cdot 5 + \left(\frac{10k}{2k} + 1\right) \cdot 5,1$$

$$= -5 \cdot 5 + 6 \cdot 5,1$$

$$= -25 + 30,6$$

$$V_{out2} = 5,6 \text{ Volt}$$

d) $V_{out} = ?$

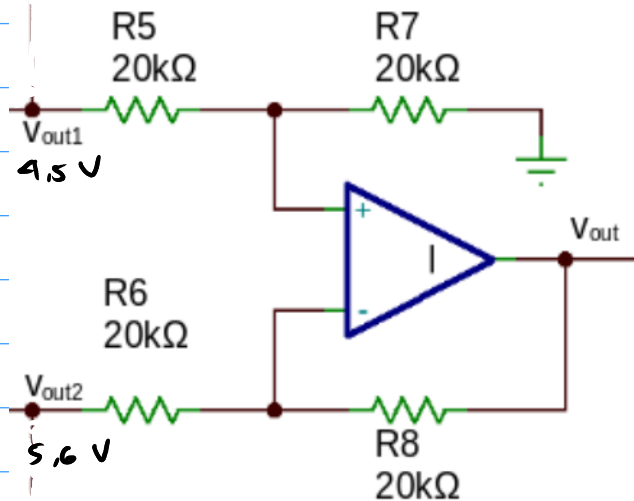

$$V_{out} = V_{out2} - V_{out1}$$

$$= 5,6 \text{ V} - 4,5 \text{ V}$$

$$V_{out} = 1,1 \text{ Volt}$$