

RANGKAIAN ELEKTRONIKA II


Penguat Operasional



Mifta Nur Farid, S.T., M.T.
miftanurfarid@lecturer.itk.ac.id

Teknik Elektro
Institut Teknologi Kalimantan
Balikpapan, Indonesia

Maret 8, 2021

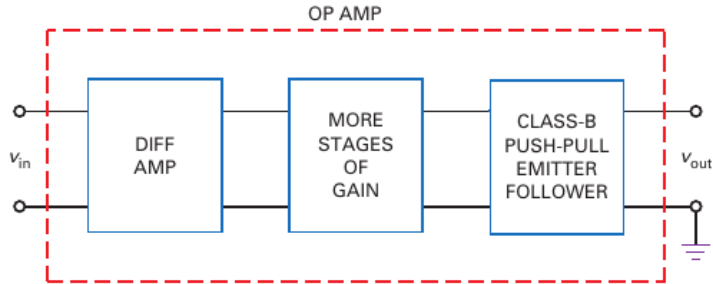

Gambar. 1: Blok diagram sebuah op amp

Op Amp 741

- Item

Inverting Amplifier

- Item

Non-inverting Amplifier

- Item

Aplikasi Op-Amp

- Item

TERIMA KASIH