

$$3.) I_{out} = \frac{V_{in}}{R_1} = \frac{3}{3000} = 0,001 \text{ A} \quad (+7)$$

$$\rightarrow I_{out} = I$$

$$V_A = I \cdot R_1 \\ = 0,001 \cdot 3 \text{ k}\Omega \\ = 3 \text{ mV} \quad (+5)$$

$$V_A = I \cdot R_L$$

$$3 \text{ mV} = 0,001 \cdot R_L$$

$$R_L = \frac{3}{0,01} = 300 \Omega$$

$$V_{RL} = R_L \cdot I$$

$$= 300 \cdot 0,001$$

$$= 0,3 \text{ V}$$

$$A.) I_{out} = \frac{6}{10000} = 0,0006 \text{ A} \quad (+7)$$

$$I_{out} = I_{in} = I$$

$$V_A - V_{out} = I_{in}$$

$$R_f$$

$$V_A - 0 = 0,0006$$

$$15 \text{ k}\Omega$$

$$V_A = 0,009 \text{ V} \quad (+5)$$

$$= 9 \text{ mV}$$

2.) a) PENGUATAN RANGKAIAN 1

$$A_f = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{10 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = 10 \text{ KALI PENGUATAN} \quad (+5)$$

b) PENGUATAN RANGKAIAN 2

$$A_2 = -\frac{R_4}{R_3} = -\frac{4000 \Omega}{2000 \Omega} = 2 \text{ KALI PENGUATAN} \quad \times$$

c) PENGUATAN TOTAL

$$A_1 + A_2 = 10 + 2$$

$$= 12 \text{ KALI PENGUATAN}$$

$$A_{TOTAL} = A_1 \times A_2$$

d) RANGKAIAN 1 (MISAL $V_{sat} = 5$)

$$U_{TP} = \frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

$$= \frac{1 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} \cdot 5 = 0,5 \text{ V}$$

$$U_{TP} = -\frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

$$= -\frac{1 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} \cdot 5 = -0,5 \text{ V}$$

1) RANGKAIAN 2 (misal $V_{sat} = 5$)


$$UTP = \frac{R_3}{R_4} \cdot V_{sat}$$

$$= \frac{2k\Omega}{4k\Omega} \cdot 5 = 2,5 V$$

$$LTP = - \frac{R_3}{R_4} \cdot 5 =$$

$$= - \frac{2k\Omega}{4k\Omega} \cdot 5 = -2,5 V.$$

1) SKETSA.

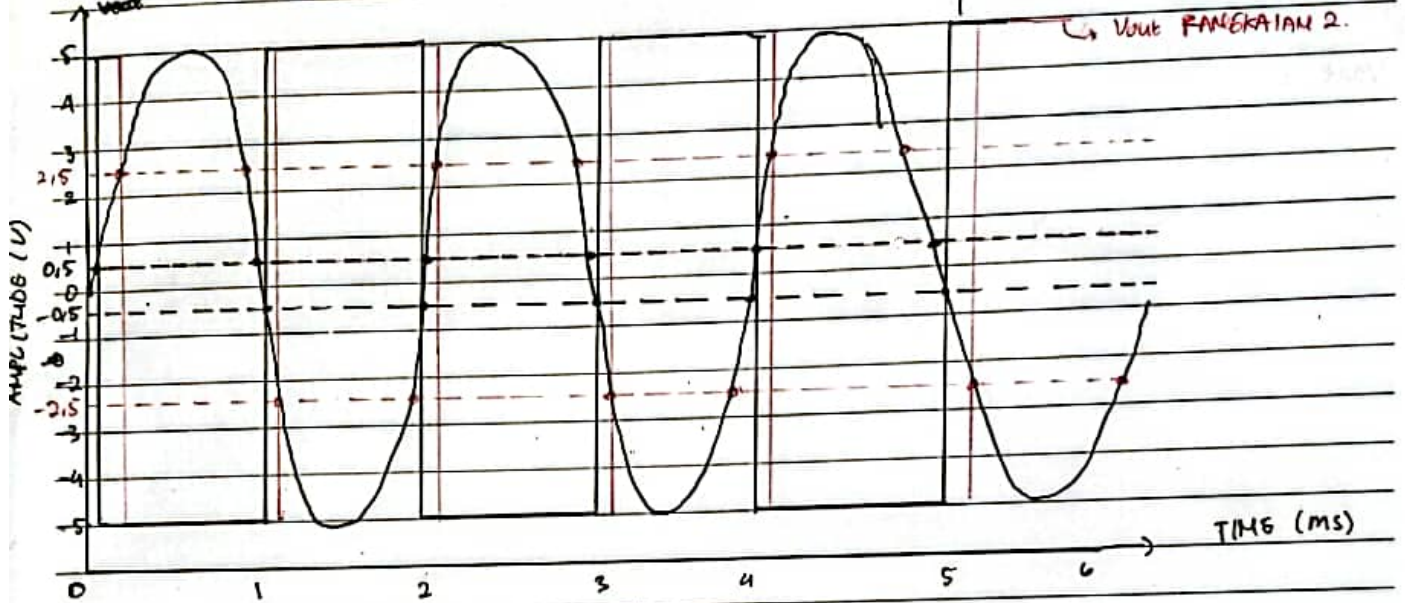


5) $I = \frac{V}{R}$

$$= \frac{5}{5000} = 0,001 A$$

$$V_{RL} = R_L \cdot I$$

$$= 100 \cdot 0,001$$

$$= 0,1 V.$$

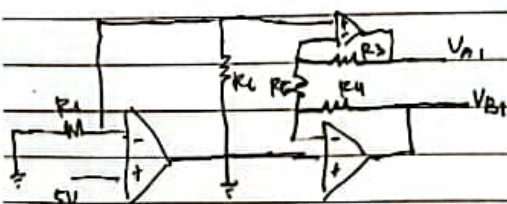


$$V_{A1} = \left(\frac{R_3}{R_4} + 1 \right) V_i$$

$$= \left(\frac{10}{2} + 1 \right) 5$$

$$= 30 V$$
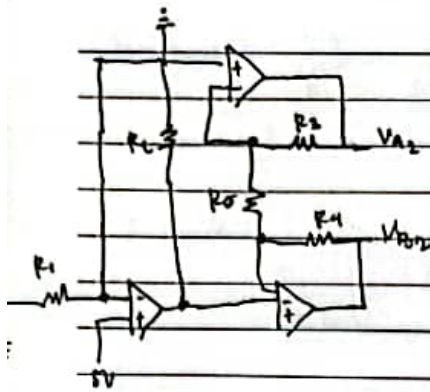
$$V_{B1} = - \frac{R_3}{R_4} \cdot V_i = - \frac{10k\Omega}{2k\Omega} \cdot 5 = -25 V.$$



$$V_{B1} = \left(\frac{R_4}{R_3} + 1 \right) \cdot V_i$$

$$= \left(\frac{10k\Omega}{2k\Omega} + 1 \right) 5$$

$$= 30V$$

$$V_{A2} = - \frac{R_3}{R_4} \cdot V_i$$

$$= - \frac{10k\Omega}{2k\Omega} \cdot 5$$

$$= -25V$$

$$V_A = V_{A1} + V_{A2}$$

$$= 30 - 25$$

$$= 5V$$

$$V_B = V_{B1} + V_{B2}$$

$$= -25 + 30$$

$$= 5V$$

$V_{out} =$