

RANGKAIAN ELEKTRONIKA II

Penguat Operasional




Mifta Nur Farid, S.T., M.T.
miftanurfarid@lecturer.itk.ac.id

Teknik Elektro
Institut Teknologi Kalimantan
Balikpapan, Indonesia

Maret 8, 2021



Bahan Kajian

1. Pengantar
2. Op Amp 741
3. Inverting Amplifier
4. Non-inverting Amplifier
5. Aplikasi Op-Amp

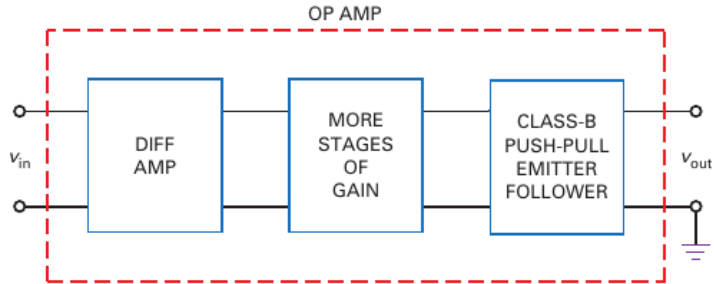

Gambar. 1: Blok diagram sebuah op amp

Pengantar

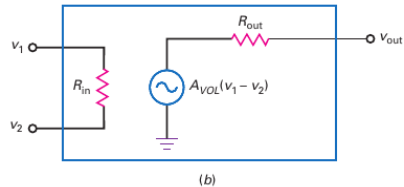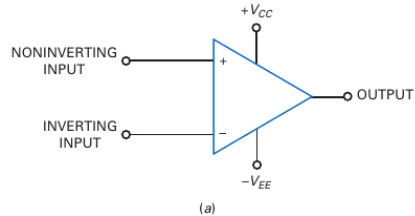

Gambar. 2: (a) Simbol dari op amp dan (b) rangkaian ekivalen dari op amp

| Summary Table 16-1 | | Typical Op-Amp Characteristics | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| Quantity | Symbol | Ideal | LM741C | LF157A |
| Open-loop voltage gain | A_{VOL} | Infinite | 100,000 | 200,000 |
| Unity-gain frequency | f_{unity} | Infinite | 1 MHz | 20 MHz |
| Input resistance | R_{in} | Infinite | 2 M Ω | 10 ¹² Ω |
| Output resistance | R_{out} | Zero | 75 Ω | 100 Ω |
| Input bias current | $I_{in(bias)}$ | Zero | 80 nA | 30 pA |
| Input offset current | $I_{in(off)}$ | Zero | 20 nA | 3 pA |
| Input offset voltage | $V_{in(off)}$ | Zero | 2 mV | 1 mV |
| Common-mode rejection ratio | CMRR | Infinite | 90 dB | 100 dB |

Gambar. 3: Perbandingan karakteristik op amp ideal dan op amp standar


Op Amp 741

- Monolithic amp $\mu A709$ tahun 1965 oleh Fairchild Semiconductor
- $\mu A709$ memiliki kekurangan \rightarrow dibuatlah $\mu A741$
- Banyak manufaktur yang membuat $\mu A741$:
 - ON Semiconductor: MC1741
 - Texas Instruments: LM741
 - Analog Devices: AD741.
- Istilah umumnya op amp 741

Standar Industri


- Beberapa versi: 741, 741A, 741C, 741E, dan 741N
- Bergantung pada karakteristiknya (voltage gain, temp. range, noise level, dll)
- 741C (C = *Commercial grade*) → sedikit lebih murah dan paling banyak digunakan
- $A_{VOL} = 100000$, $z_{in} = 2 \text{ M}\Omega$, $z_{out} = 75 \Omega$

Standar Industri

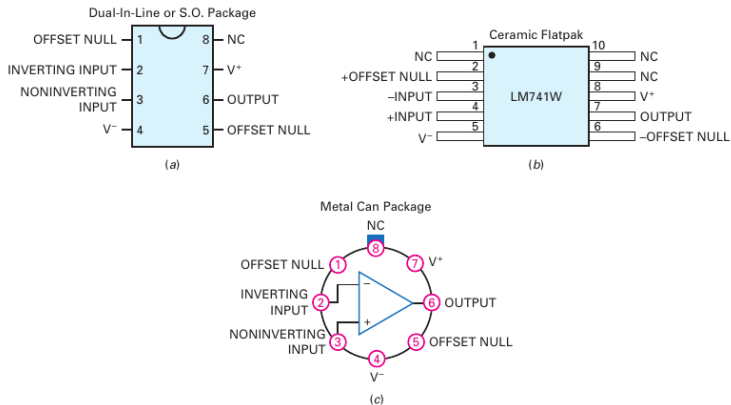

Gambar. 4: Op amp 741 pinouts (a) dual-in-line, (b) ceramic flatpak, (c) metal can


Rangkaian Ekuivalen dari Op Amp 741

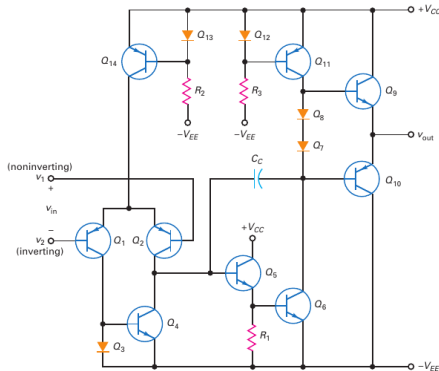

Gambar. 5: Rangkaian ekuivalen dari op amp 741


- Input diff amp
- Final Stage
- Active Loading
- Frequency Compensation

$$C_{in(M)} = (A_v + 1)C_c$$

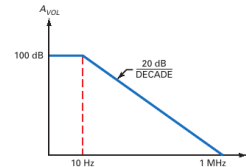

Gambar. 6: Bode plot A_{VOL} 741C ideal




Bias & Offset

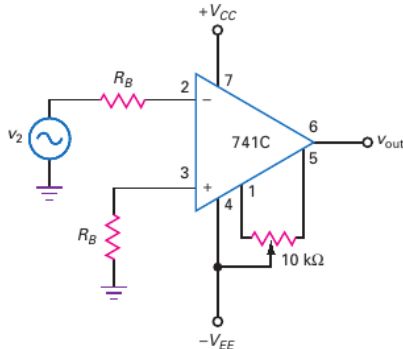

- Tidak ada input signal → input bias dan offset → error output
- Error output berkurang ← base resistor yang sama → hanya menghilangkan arus bias tapi tidak arus offset dan tegangan offset
- Solusi: menggunakan rangkaian nulling di datasheet


Gambar. 7: Penggunaan compensation dan nulling 741C

CMRR, MPP, dan A_{VOL}

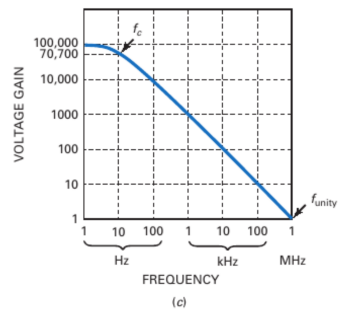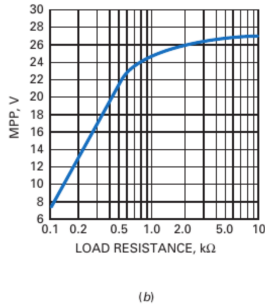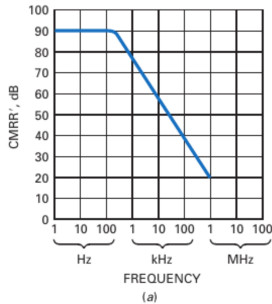

Gambar. 8: Grafik (a) Common-Mode Rejection Ratio (CMRR), (b) Maximum Peak-to-Peak Output (MPP), dan (c) Open-Loop Voltage Gain A_{VOL} dari 741C

Slew Rate

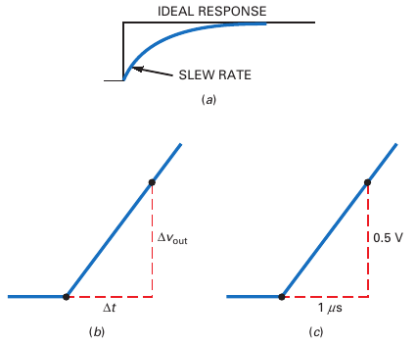

Gambar. 9: (a) Respon ideal dan aktual terhadap tegangan step input, (b) ilustrasi definisi slew rate, (c) $S_R = 0.5 \text{ V}/\mu s$



- Persamaan slew rate, S_R

$$S_R = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta t} \quad (1)$$

- Exponential wave meningkat 0.5 V selama 1 mikrodetik pertama:

$$\begin{aligned} S_R &= \frac{\Delta V_{out}}{\Delta t} \\ &= \frac{0.5 \text{ V}}{1 \mu s} \\ &= 0.5 \text{ V}/\mu s \end{aligned}$$

Slew Rate

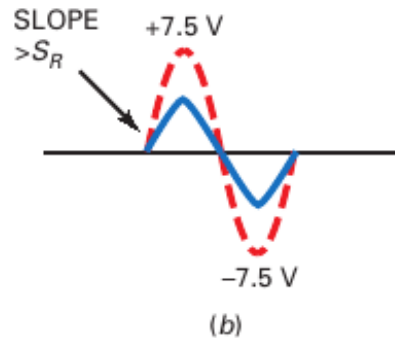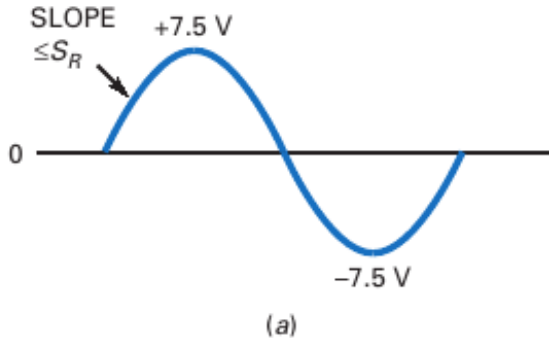

Gambar. 10: (a) Initial slope dari gelombang sinus, (b) distorsi terjadi jika initial slope melebihi slew rate

Slew Rate

- Sinyal dan frekuensinya sangat kecil \rightarrow slew rate bukan masalah
- Sinyal dan frekuensinya sangat besar \rightarrow slew rate akan mendistorsi sinyal output

$$S_S = 2\pi f V_p$$

- S_S : initial slope dari gelombang sinus, f : frekuensi, V_p : nilai peak


$$S_S \leq S_R$$

$$2\pi f V_p \leq S_R$$

$$f \leq \frac{S_R}{2\pi V_p}$$

$$f_{max} = \frac{S_R}{2\pi V_p} \quad (2)$$

Slew Rate

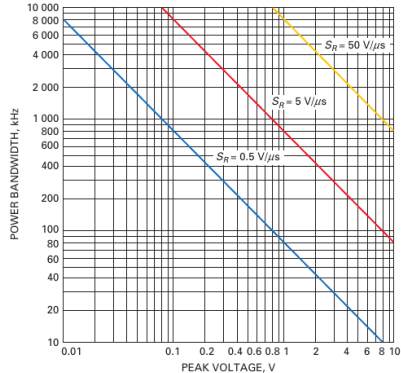

- f_{max} : power bandwidth atau large-signal bandwidth

Gambar. 11: Grafik power bandwidth vs. peak voltage

Inverting Amplifier

- Item

Non-inverting Amplifier

- Item

Aplikasi Op-Amp

- Item

TERIMA KASIH