

# RANGKAIAN ELEKTRONIKA II

Penguat Operasional



Mifta Nur Farid, S.T., M.T.  
miftanurfarid@lecturer.itk.ac.id

Teknik Elektro  
Institut Teknologi Kalimantan  
Balikpapan, Indonesia


Maret 8, 2021

Mahasiswa mampu menganalisis rangkaian penguat operasional (C4, P3, A3)

# Bahan Kajian



---

1. Konsep dasar penguat operasional;
2. Inverting amplifier;
3. Noninverting amplifier;
4. The Summing Amplifier;
5. Voltage Follower.

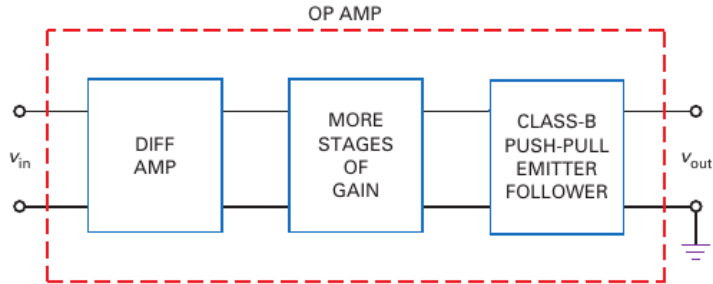

Gambar. 1: Blok diagram sebuah op amp

# Pengantar

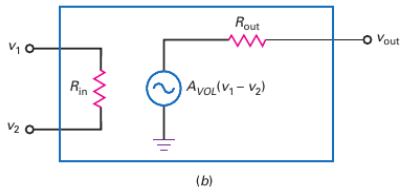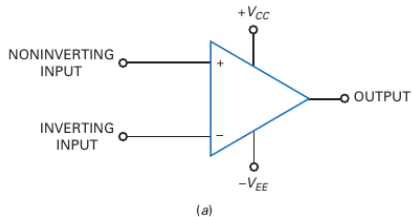

Gambar. 2: (a) Simbol dari op amp dan (b) rangkaian ekivalen dari op amp

Summary Table 16-1		Typical Op-Amp Characteristics		
Quantity	Symbol	Ideal	LM741C	LF157A
Open-loop voltage gain	$A_{VOL}$	Infinite	100,000	200,000
Unity-gain frequency	$f_{unity}$	Infinite	1 MHz	20 MHz
Input resistance	$R_{in}$	Infinite	2 M $\Omega$	10 <sup>12</sup> $\Omega$
Output resistance	$R_{out}$	Zero	75 $\Omega$	100 $\Omega$
Input bias current	$I_{in(bias)}$	Zero	80 nA	30 pA
Input offset current	$I_{in(off)}$	Zero	20 nA	3 pA
Input offset voltage	$V_{in(off)}$	Zero	2 mV	1 mV
Common-mode rejection ratio	CMRR	Infinite	90 dB	100 dB

Gambar. 3: Perbandingan karakteristik op amp ideal dan op amp standar

## Op Amp 741


- Monolithic amp  $\mu A709$  tahun 1965 oleh Fairchild Semiconductor
- $\mu A709$  memiliki kekurangan  $\rightarrow$  dibuatlah  $\mu A741$
- Banyak manufaktur yang membuat  $\mu A741$ :
  - ON Semiconductor: MC1741
  - Texas Instruments: LM741
  - Analog Devices: AD741.
- Istilah umumnya op amp 741

# Standar Industri

- Beberapa versi: 741, 741A, 741C, 741E, dan 741N
- Bergantung pada karakteristiknya (voltage gain, temp. range, noise level, dll)
- 741C (C = *Commercial grade*) → sedikit lebih murah dan paling banyak digunakan
- $A_{VOL} = 100000$ ,  $z_{in} = 2 \text{ M}\Omega$ ,  $z_{out} = 75 \Omega$




# Standar Industri

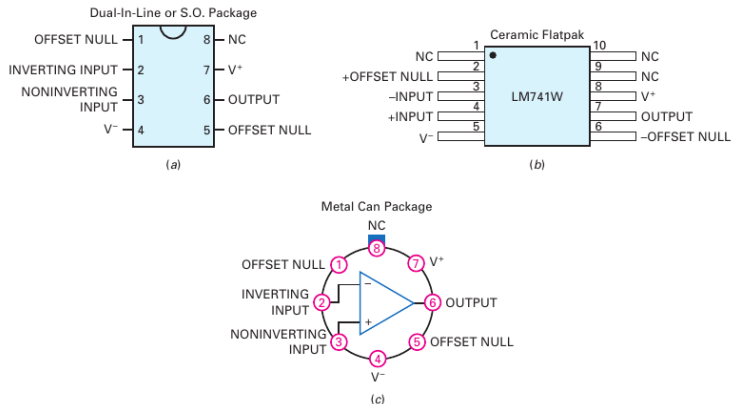


Gambar. 4: Op amp 741 pinouts (a) dual-in-line, (b) ceramic flatpak, (c) metal can

# Rangkaian Ekuivalen dari Op Amp 741

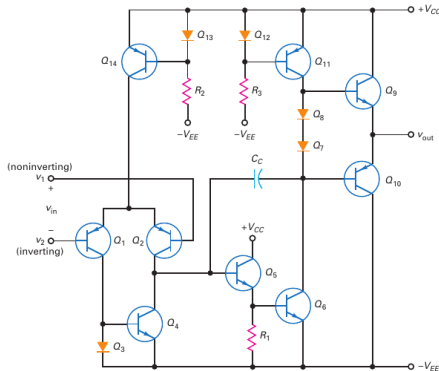

- Input diff amp
- Final Stage
- Active Loading
- Frequency Compensation  


$$C_{in(M)} = (A_v + 1)C_c$$

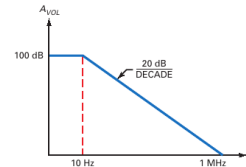

Gambar. 5: Rangkaian ekuivalen dari op amp 741

Gambar. 6: Bode plot  $A_{VOL}$  741C ideal




## Bias & Offset

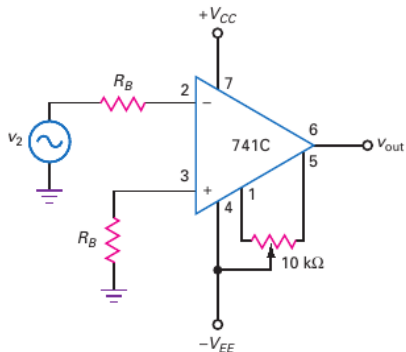

- Tidak ada input signal  $\rightarrow$  input bias dan offset  $\rightarrow$  error output
- Error output berkurang  $\leftarrow$  base resistor yang sama  $\rightarrow$  hanya menghilangkan arus bias tapi tidak arus offset dan tegangan offset
- Solusi: menggunakan rangkaian nulling di datasheet


Gambar. 7: Penggunaan compensation dan nulling 741C

# CMRR, MPP, dan $A_{VOL}$

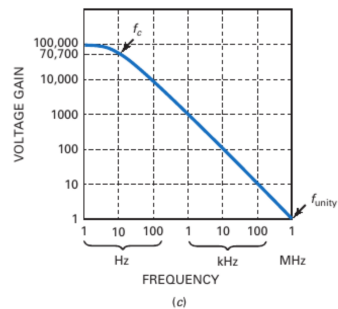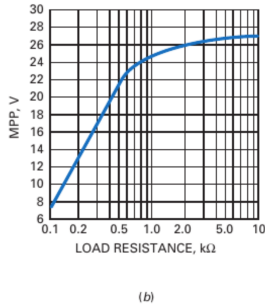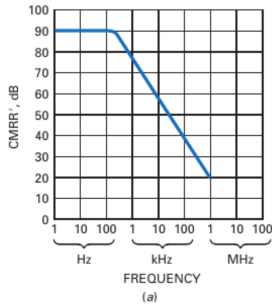

**Gambar. 8:** Grafik (a) Common-Mode Rejection Ratio (CMRR), (b) Maximum Peak-to-Peak Output (MPP), dan (c) Open-Loop Voltage Gain  $A_{VOL}$  dari 741C

# Slew Rate

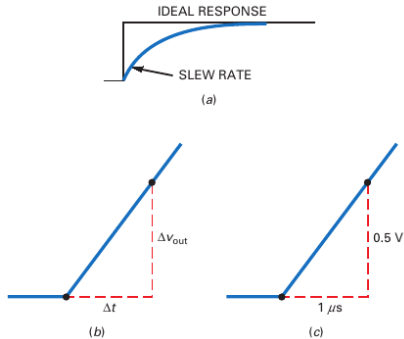

**Gambar. 9:** (a) Respon ideal dan aktual terhadap tegangan step input, (b) ilustrasi definisi slew rate, (c)  $S_R = 0.5 \text{ V}/\mu s$


- Persamaan slew rate,  $S_R$

$$S_R = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta t} \quad (1)$$

- Exponential wave meningkat 0.5 V selama 1 mikrodetik pertama:

$$\begin{aligned} S_R &= \frac{\Delta V_{out}}{\Delta t} \\ &= \frac{0.5 \text{ V}}{1 \mu s} \\ &= 0.5 \text{ V}/\mu s \end{aligned}$$

## Slew Rate

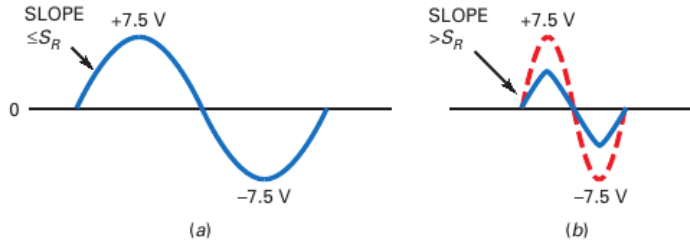

**Gambar. 10:** (a) Initial slope dari gelombang sinus, (b) distorsi terjadi jika initial slope melebihi slew rate

## Slew Rate

- Sinyal dan frekuensinya sangat kecil  $\rightarrow$  slew rate bukan masalah
- Sinyal dan frekuensinya sangat besar  $\rightarrow$  slew rate akan mendistorsi sinyal output

$$S_S = 2\pi f V_p$$

- $S_S$ : initial slope dari gelombang sinus,  $f$ : frekuensi,  $V_p$ : nilai peak


$$S_S \leq S_R$$

$$2\pi f V_p \leq S_R$$

$$f \leq \frac{S_R}{2\pi V_p}$$

$$f_{max} = \frac{S_R}{2\pi V_p} \quad (2)$$

# Slew Rate

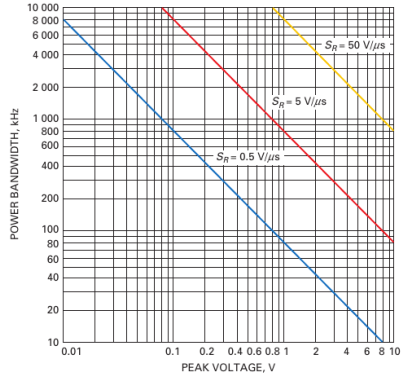


- $f_{max}$ : power bandwidth atau large-signal bandwidth
- $S_R = 0.5 \text{ V}/\mu\text{s} \rightarrow 741\text{C}$
- $S_R = 50 \text{ V}/\mu\text{s} \rightarrow \text{LM318}$

Gambar. 11: Grafik power bandwidth vs. peak voltage




## Contoh Soal 2.1

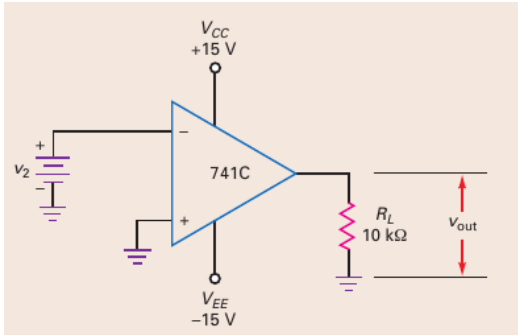

### ■ Pertanyaan:

- Berapa tegangan inverting input yang dibutuhkan untuk men-drive op amp 741C hingga saturasi negatif?

## Contoh Soal 2.1

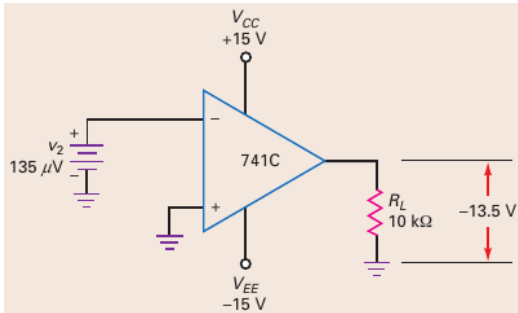


### ■ Jawaban:

- Berdasarkan Gambar 8 (b),  
MPP = 27 V untuk  $R_L = k\Omega$
- Sehingga tegangan output negatif saturasinya = - 13.5 V
- Karena  $A_{VOL} = 100000$ , maka tegangan input yang dibutuhkan:

$$\begin{aligned}
 v_2 &= \frac{v_{out}}{A_{VOL}} \\
 &= \frac{13.5 \text{ V}}{100000} = 135 \mu\text{V}
 \end{aligned}$$

## Latihan Soal 2.1

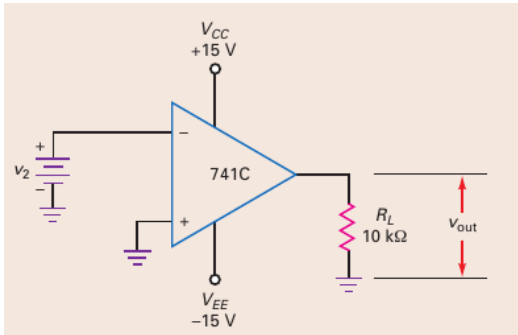

### ■ Pertanyaan:

- Berapa tegangan inverting input yang dibutuhkan untuk men-drive op amp 741C hingga saturasi negatif jika  $A_{VOL} = 200000$  ?

## Contoh Soal 2.2

■ Pertanyaan:

- Berapa common-mode rejection ratio (CMRR) dari 741C ketika frekuensi input-nya adalah 100 kHz?

■ Jawaban:

- Berdasarkan Gambar 8 (a),  $\text{CMRR}_{\text{dB}} \approx 40 \text{ dB}$

$$\text{CMRR} = 10^{(\text{CMRR}_{\text{dB}}/20)} = 10^{(40 \text{ dB}/20)} = 100$$

## Latihan Soal 2.2

---

■ Pertanyaan:

- Berapa common-mode rejection ratio (CMRR) dari 741C ketika frekuensi input-nya adalah 10 kHz?

## Contoh Soal 2.3

■ Pertanyaan:

- Berapa open-loop voltage gain dari 741C jika frekuensi input-nya adalah 1 kHz ? 10 kHz ? 100 kHz ?

■ Jawaban:

- Berdasarkan Gambar 8 (c), voltage gain-nya adalah 1000 untuk 1 kHz, 100 untuk 10 kHz, dan 10 untuk 100 kHz.

## Contoh Soal 2.4

### ■ Pertanyaan:

- Tegangan input ke op amp adalah tegangan fungsi step. Output-nya adalah sebuah waveform eksponensial yang berubah ke 0.25 V dalam 0.1  $\mu s$ . Berapa slew rate dari op amp tersebut?

### ■ Jawaban:

- Berdasarkan Persamaan 1

$$S_R = \frac{\Delta v_{out}}{\Delta t} = \frac{0.25 \text{ V}}{0.1 \mu s} = 2.5 \text{ V}/\mu s$$

## Latihan Soal 2.4

---

- Pertanyaan:
  - Tegangan input ke op amp adalah tegangan fungsi step. Output-nya adalah sebuah waveform eksponensial yang berubah ke 0.8 V dalam  $0.2 \mu\text{s}$ . Berapa slew rate dari op amp tersebut?



## Contoh Soal 2.5

■ Pertanyaan:

- Op amp LF411A dengan slew rate  $15 \text{ V}/\mu\text{s}$ . Berapa power bandwidth dari tegangan peak output  $10 \text{ V}$  ?

■ Jawaban:

- Berdasarkan Persamaan 2

$$f_{max} = \frac{S_R}{2\pi V_p} = \frac{15 \text{ V}/\mu\text{s}}{2\pi(10 \text{ V})} = 239 \text{ kHz}$$

## Latihan Soal 2.5

---

■ Pertanyaan:

- Op amp LF411A dengan slew rate  $15 \text{ V}/\mu\text{s}$ . Berapa power bandwidth dari tegangan peak output 200 mV ?

## Contoh Soal 2.6

### ■ Pertanyaan:

- Berapa power bandwidth dari:
  - $S_R = 0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$  dan  $V_p = 8 \text{ V}$
  - $S_R = 5 \text{ V}/\mu\text{s}$  dan  $V_p = 8 \text{ V}$
  - $S_R = 50 \text{ V}/\mu\text{s}$  dan  $V_p = 8 \text{ V}$

### ■ Jawaban:

- Berdasarkan Gambar 11
  - $f_{max} = 10 \text{ kHz}$
  - $f_{max} = 100 \text{ kHz}$
  - $f_{max} = 1 \text{ MHz}$


## Latihan Soal 2.6

- Pertanyaan:
  - Berapa power bandwidth dari:
    - $S_R = 0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$  dan  $V_p = 1 \text{ V}$
    - $S_R = 5 \text{ V}/\mu\text{s}$  dan  $V_p = 1 \text{ V}$
    - $S_R = 50 \text{ V}/\mu\text{s}$  dan  $V_p = 1 \text{ V}$

## Pengantar Inverting Amplifier


- Inverting amplifier: rangkaian op amp paling dasar
- Menggunakan negative feedback untuk menstabilkan keseluruhan voltage gain
- Keseluruhan voltage gain perlu distabilkan karena  $A_{VOL}$  sangat besar dan tidak stabil
- 741C memiliki  $A_{VOL}$  minimum sebesar 20000 dan  $A_{VOL}$  maksimum lebih dari 200000

# Inverting Negative Feedback

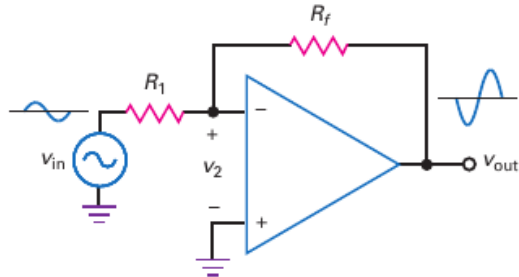


Gambar. 12: Inverting amplifier

# Virtual Ground

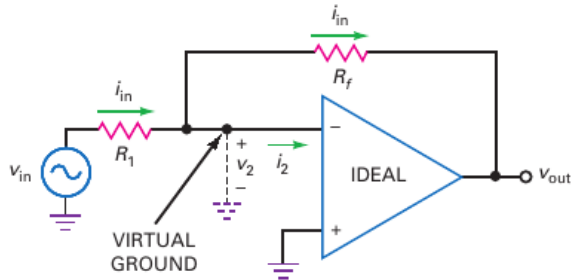

Gambar. 13: Konsep virtual ground


# Virtual Ground

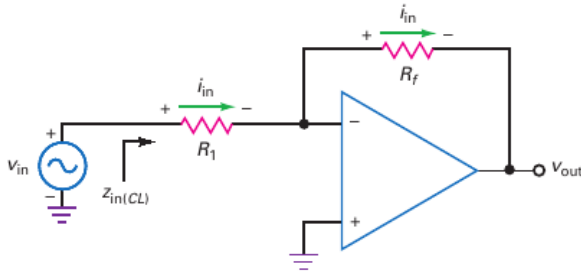

Gambar. 14: Inverting amplifier memiliki arus yang sama yang melewati kedua resistor



# Bandwidth

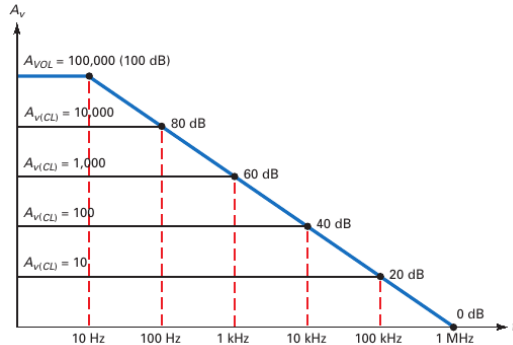

Gambar. 15: Voltage gain yang lebih kecil menghasilkan bandwidth yang lebih besar

# Non-inverting Amplifier

---

- Item

# Aplikasi Op-Amp

---

- Item

TERIMA KASIH